

# 中国科学院大学

## 《计算机组成原理(研讨课)》实验报告

姓名 朱夏楠 学号 2022K8009929031 专业 计算机科学与技术  
实验项目编号 1 实验名称 基本功能部件设计

- 注 1: 撰写此 Word 格式实验报告后以 PDF 格式保存 SERVE CloudIDE 的 `/home/serve-ide/cod-lab/reports` 目录下 (注意: reports 全部小写)。文件命名规则: `prjN.pdf`, 其中 `prj` 和后缀名 `pdf` 为小写, `N` 为 1 至 4 的阿拉伯数字。例如: `prj1.pdf`。PDF 文件大小应控制在 5MB 以内。此外, 实验项目 5 包含多个选做内容, 每个选做实验应提交各自的实验报告文件, 文件命名规则: `prj5-projectname.pdf`, 其中 “-” 为英文标点符号的短横线。文件命名举例: `prj5-dma.pdf`。具体要求详见实验项目 5 讲义。
- 注 2: 使用 `git add` 及 `git commit` 命令将实验报告 PDF 文件添加到本地仓库 master 分支, 并通过 `git push` 推送到实验课 SERVE GitLab 远程仓库 master 分支 (具体命令详见实验报告)。
- 注 3: 实验报告模板下列条目仅供参考, 可包含但不限定如下内容。实验报告中无需重复描述讲义中的实验流程。

### 一、 逻辑电路结构与仿真波形的截图及说明 (比如 Verilog HDL 关键代码段 {包含注释} 及其对应的逻辑电路结构图 {自行画图, 推荐用 PPT 画逻辑结构框图后保存为 PDF, 再插入到 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. 中}、相应信号的仿真波形和信号变化的说明等)

#### • 寄存器堆设计。

此次实验的关键点在于将寄存器堆的读和写功能进行区分, 写功能受使能信号的控制, 为时序逻辑; 读功能则为组合逻辑。

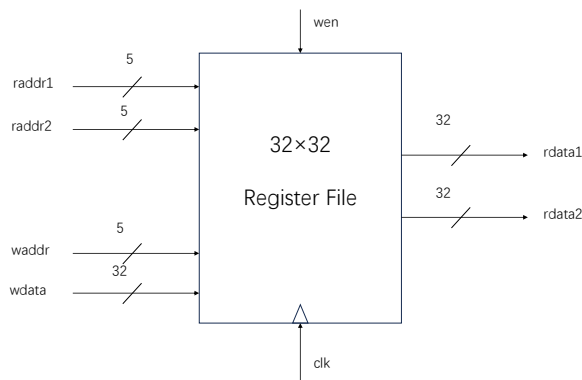


图 1: 寄存器堆逻辑电路结构

经过仿真模拟得到的波形如下,

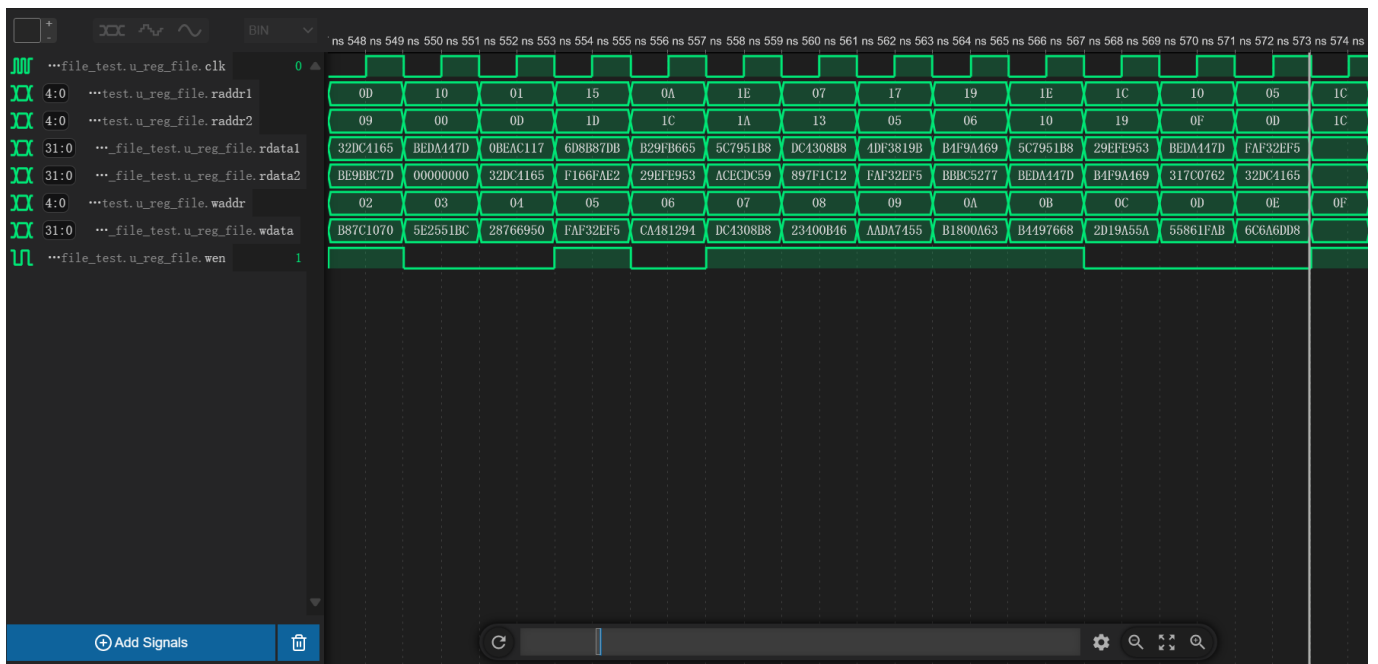


图 2: reg\_file.v 仿真波形图

从波形中可以看到,在 549ns 时,raddr2 值为零,从零号寄存器中取数,得到的结果为 rdata2 = 0,在 553ns 时,写使能信号为高电平,向 5 号寄存器中写入数据,而在 561ns 时从 5 号寄存器中进行数据读取,得到的结果正是之前存入的值。

### • ALU 设计。

ALU 内部为纯组合逻辑,ALU 分为按位与、按位或、加法器三个大部件,在 ALU 运算时,这三部分同时进行运算,并将计算结果输入到多路选择器中,根据操作码对最终输出值进行控制。

本次实验中 ALU 的加法部件主体为 32 个一位全加器组成的 32 位串行进位加法器,可进行两个 32 位数的加法和减法,并利用结果进行数的比较和标志位的置位。

由于计算机中数据按照补码的形式进行储存,计算  $[A]_{\text{补}} - [B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}}$ ,因此 32 位加法器进行减法时,要对作为减数的 B 进行按位取反并加 1 的操作,在 ALU 的实现中,可通过操作码控制 2 选 1 选择器,需要进行减法时输出 B 取反后的值,并给加法器的进位输入赋值为 1。

```
//when the op is sub, get the 1's complement code of B
assign complement_B = B ^ {32{ALUop[2]}};
//add
assign {cout,sum} = {1'b0,A}+{1'b0,complement_B}+{32'b0,ALUop[2]};
```

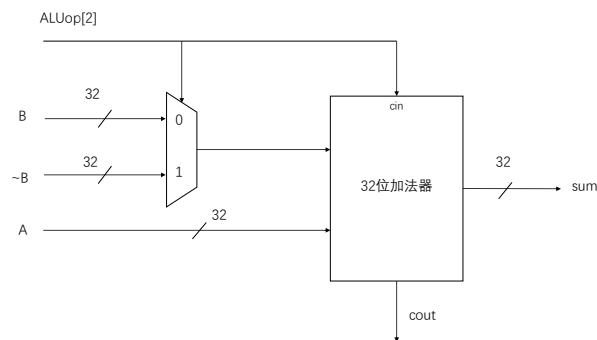


图 3: 根据 ALUop 控制 B 输入到加法器中的值

从以下的波形图中可以看出,在  $ALUop$  变化时,得到的结果均正确。

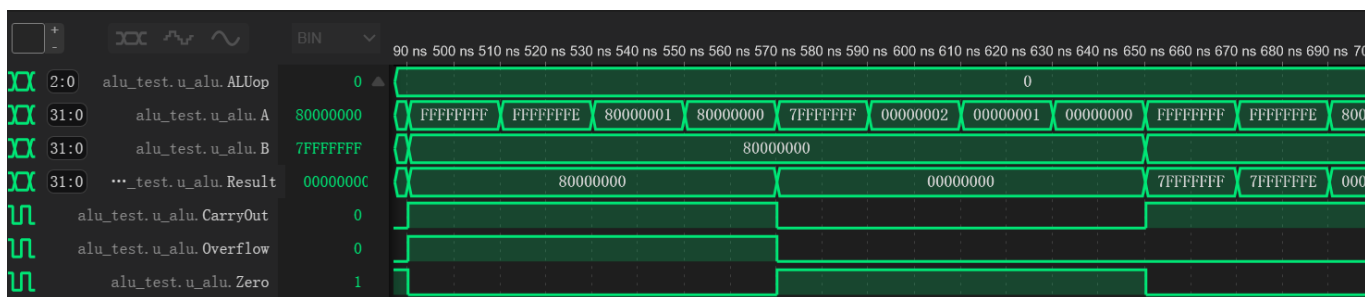


图 4: ALUop 为 000 时波形图

当 ALUop 为 000 时,做按位与操作,在  $570ns$  时,  $7FFFFFFF$  和  $80000000$  进行按位与,结果为  $32'h0$ ,与预期结果相同

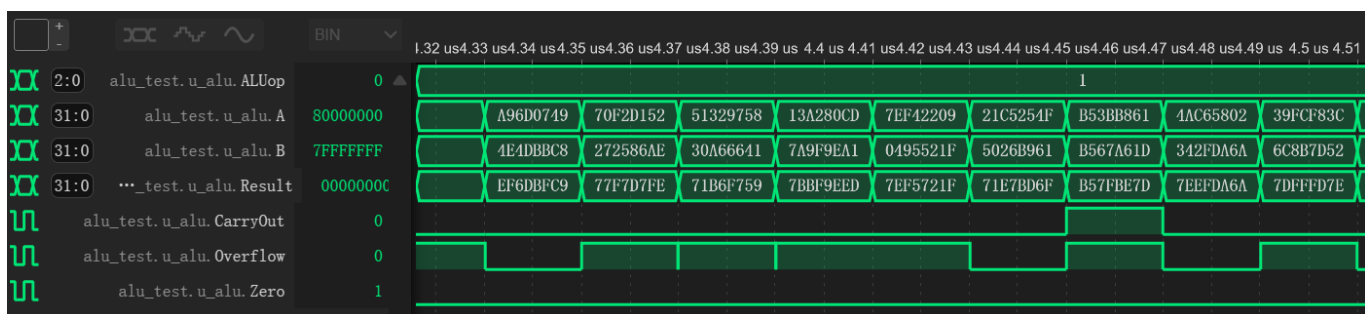


图 5: ALUop 为 001 时波形图

当 ALUop 为 001 时,做按位或操作,  $4.37\mu s$  时,两个输入进行按位或,所得结果和预期相同。

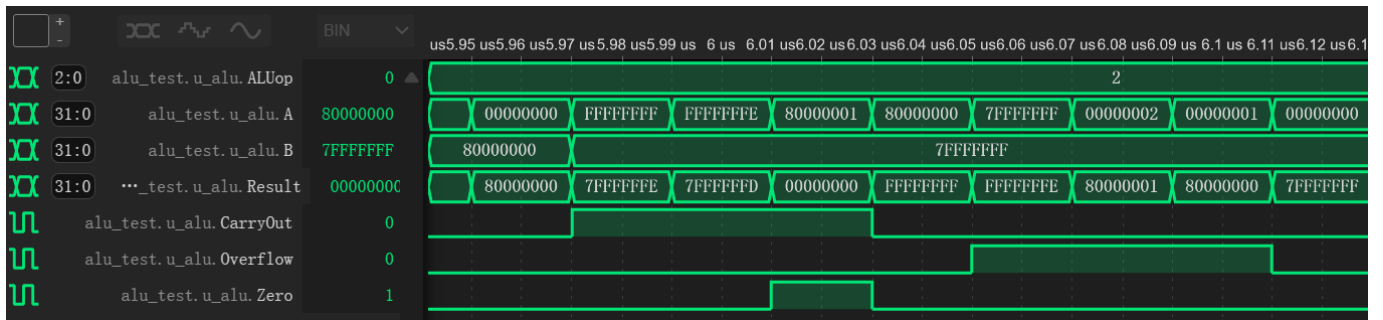


图 6: ALUOp 为 010 时波形图

当 ALUOp 为 010 时,做加法操作,在  $6.01\mu s$  时,  $A = 80000001$ ,  $B = 7FFFFFFF$ ,将  $A$  和  $B$  视为无符号数,则相加发生进位,  $CarryOut$  置位为 1,将其视为有符号数,则两数互为相反数,相加得零;在  $6.07\mu s$  时,  $A = 00000002$ ,  $B = 7FFFFFFF$ ,将两者视为有符号数,相加发生溢出,  $Overflow$  被置位为 1。

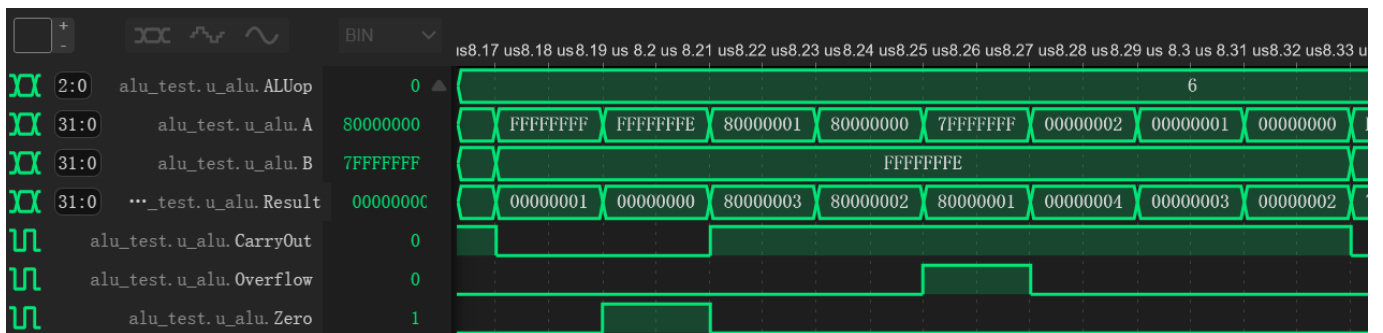


图 7: ALUOp 为 110 时波形图

当 ALUOp 为 110 时,做减法操作,在  $8.25\mu s$  时,  $A = 7FFFFFFF$ ,  $B = FFFFFFFE$ ,将两值视为有符号数,则  $A - B$  产生溢出,  $Overflow$  置位为 1,将两值视为无符号数,则  $A - B$  发生借位,  $CarryOut$  置位为 1。

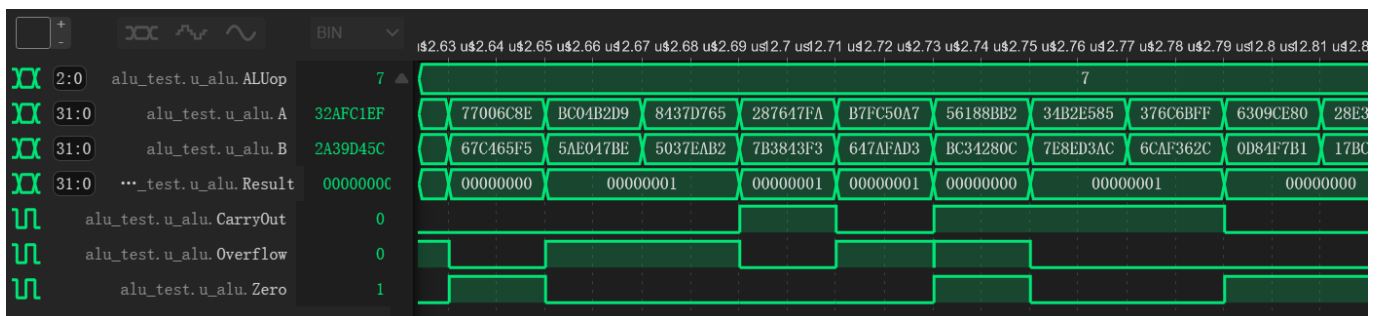


图 8: ALUOp 为 111 时波形图

当 ALUOp 为 111 时,做减法操作并比较,在  $2.7\mu s$  时,  $A = 287647FA$ ,  $B = 7B3843F3$ ,将两值视为有符号数,  $A > B$ ,结果为 00000001,在  $2.73\mu s$  时,  $A = 56188BB2$ ,  $B = BC34280C$ ,将两值视为有符号数,  $A > B$ ,结果为 00000000。

## 二、 实验过程中遇到的问题、对问题的思考过程及解决方法(比如 RTL 代码中出现的逻辑 bug,逻辑仿真和 FPGA 调试过程中的难点等)

### • 寄存器堆设计问题。

在设计寄存器堆时,我最开始读数据时使用的是三目运算符进行赋值,随后在重新检查代码时,改为使用逻辑运算。我的思路是用位运算实现类似选择器的功能,从寄存器堆中读取数据,在读地址为 0 号寄存器时,数据与 32 位全 0 进行按位或运算,最终结果一定为 0;在读地址为其它寄存器时,数据与 32 位全 1 进行按位或运算,最终结果仍为从寄存器中读取的数据。为此,需要对读取到的地址的每一位进行或运算,当地址为 0 时,得到结果为 0,在其它情况下,得到结果为 1。再对其进行拼接,可得到 32 位的全 0 或全 1。

```
//when raddr is 5'b0, assign rdata 32'b0  
assign rdata = RegisterData[raddr] & {32{!raddr}};
```

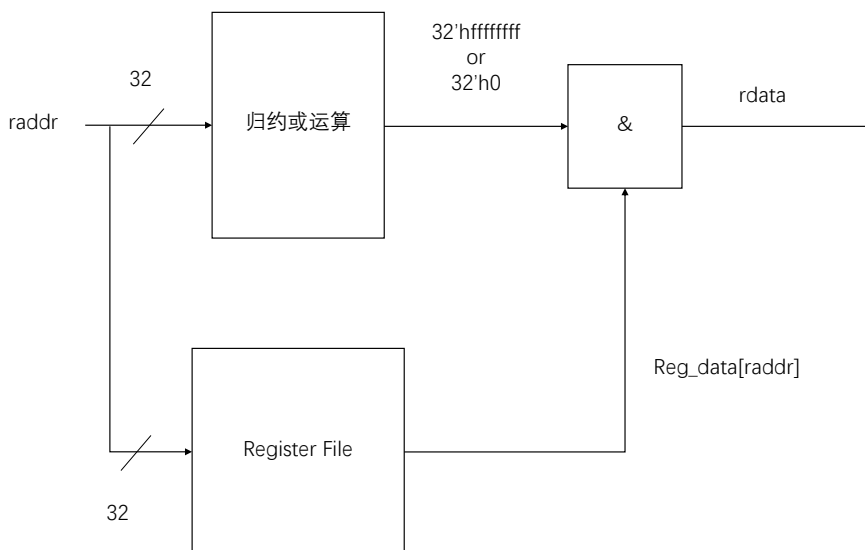


图 9: 使用逻辑运算实现读零号寄存器输出 0

### • ALU 设计问题。

在实验过程中,我对无符号数的 *CarryOut* 标志位如何正确置位理解的不够准确,对于无符号数减法时的借位情况感到困惑,之后我考虑将 32 位无符号数运算看作 33 位有符号数的运算,这样一来,在补码表示下,第 33 位的符号位为 1 时,可以认为两个无符号数运算后出现了借位和进位的情况。

```
assign {cout,sum} = {1'b0,A}+{ALUop[2],complement_B}+{32'b0,ALUop[2]};  
assign CarryOut = cout;
```

亦可以看成 32 位加法器运算后的进位结果再与 *ALUop[2]* 进行异或操作。

```
assign {cout,sum} = {1'b0,A}+{1'b0,complement_B}+{32'b0,ALUop[2]};  
assign CarryOut = cout ^ ALUop[2];
```

 


图 10: 根据加法器结果对 CarryOut 置位

### 三、 对实验内容的思考

在设计 ALU 的实验中,加法器可以更进一步用门级电路搭建并行进位加法器。

### 四、 实验所耗时间

在课后,你花费了大约\_\_\_\_4\_\_\_\_ 小时完成此次实验。